Studenti: Bobocea Iulia-Alina Serban Maria-Alexandra

Grupa: 433E

Profesor coordonator: Dumitru Florin-Silviu

Project ISM

Etapa 1

Pentru realizarea acestui proiect am folosit user-ul student9, directorul in care am creat acest proiect fiind denumit OTAALINAALEXANDRA. Pentru accesarea acestui proiect am folosit comanzile scrie in Terminal cd /home/student9/OTAALINAALEXANDRA si virtuoso&. Pe parcursul crearii acestui proiect am utilizat bibliotecile ISM lib si analogLib.

Pentru realizarea simbolului am tinut cont ca acesta sa aiba numarul de terminale specificate de dumneavoastra, iar forma sa fie una triunghiulara, specifica a unui amplificator.

In privinta realizarii dimensionarii, alegerea valorilor pentru W, L si M, am tinut cont de urmatoarele aspecte teoretice:


- Toate tranzistoarele utilizate in realizarea scheme sa fie in saturatie.
- Vov, tensiunea de overdrive, sa aiba o valoarea cuprinsa intre 100 si 200mV pentru toate tranzistoarele, mai putin pentru cele aflate in etajul diferential. Pentru cele aflate in etajul diferential, Vov ar trebui sa aiba o valoarea de 0V sau cat mai apropiata. Pentru a identifica tensiunea de overdrive am simulat un Operating Points al intregii scheme pentru a avea Vsg-ul si Vgs-ul tuturor tranzistoarelor; de asemenea stiind tensiunea de prag atat pentru NMOS si PMOS am calculate Vov.
- gm-ul tranzistoarelor din etajul diferential sa aiba valori mai mari decat restul gm-urilor.
- In etajul diferential, W a fost ales cu mult mai mare decat L, pentru a avea o conductanta cat mai amre.
- In schimb, in realizarea oglinzilor de curent, lungimea L a fost considerata mai mare decat latimea W. De asemenea, am tinut cont ca lungimea L sa fie mai mare decat valoarea tehnologiei de 180nm *4 (asa cum prevede cerinta proiectului).

Studenti: Bobocea Iulia-Alina Serban Maria-Alexandra


Grupa: 433E

Profesor coordonator: Dumitru Florin-Silviu

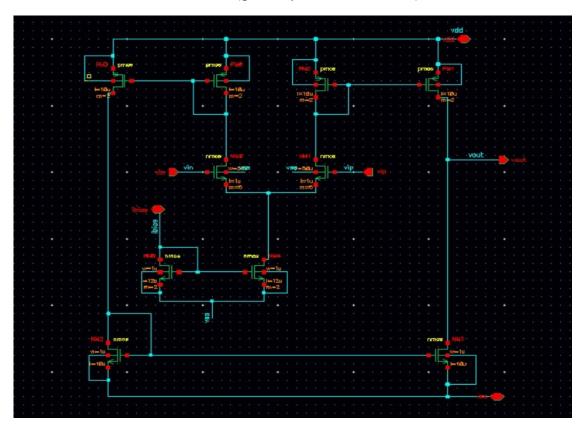Print Screen Schematic View (gasit in proiect1-schematic):



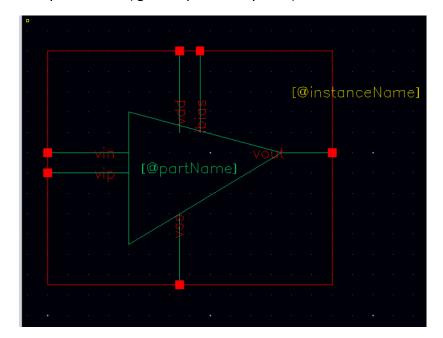Print Screen Symbol View (gasit in proiect1-symbol):




Studenti: Bobocea Iulia-Alina Serban Maria-Alexandra

Grupa: 433E

Profesor coordonator: Dumitru Florin-Silviu

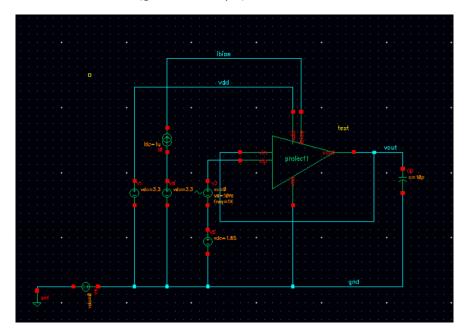Print Screen Test Bench (gasit in test1p1):



Print Screen Operating Points pe intreaga schema:

